班の順番



Since 2005




今日の内容

- 1. 電気ってどこからくるの?
- 2. 実験1 電気をつくってみよう!
- 3. 実験2 電気をためてみよう!
- 4. 実験3 電気を使ってみよう!
- 5. お楽しみ実験

身の回りにある 電気を使っているものって何?



蛍光灯

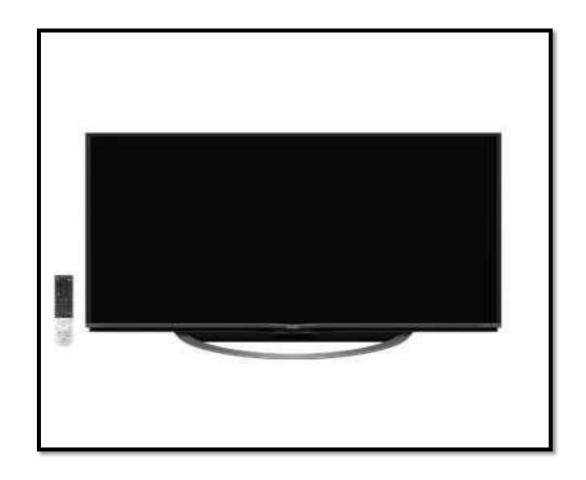

テレビ

電気ってどこから来るの?






発電所

タービン


電気は手軽に作れる!

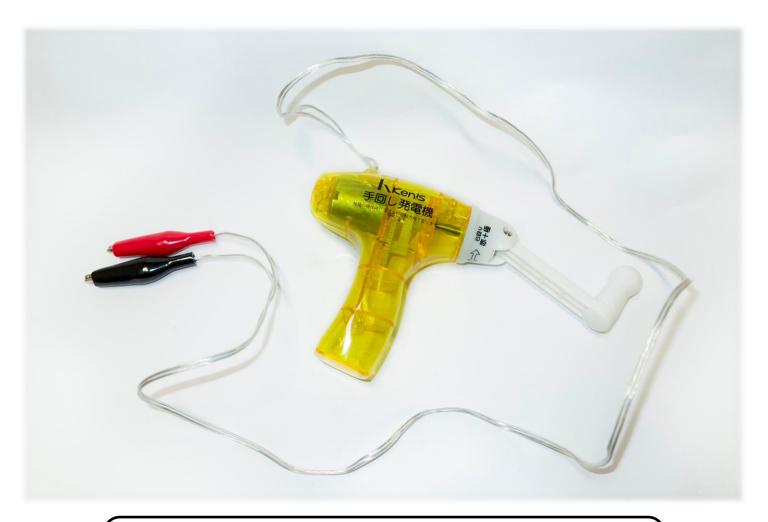


手回し発電機

実験1

電気をつくってみよう!

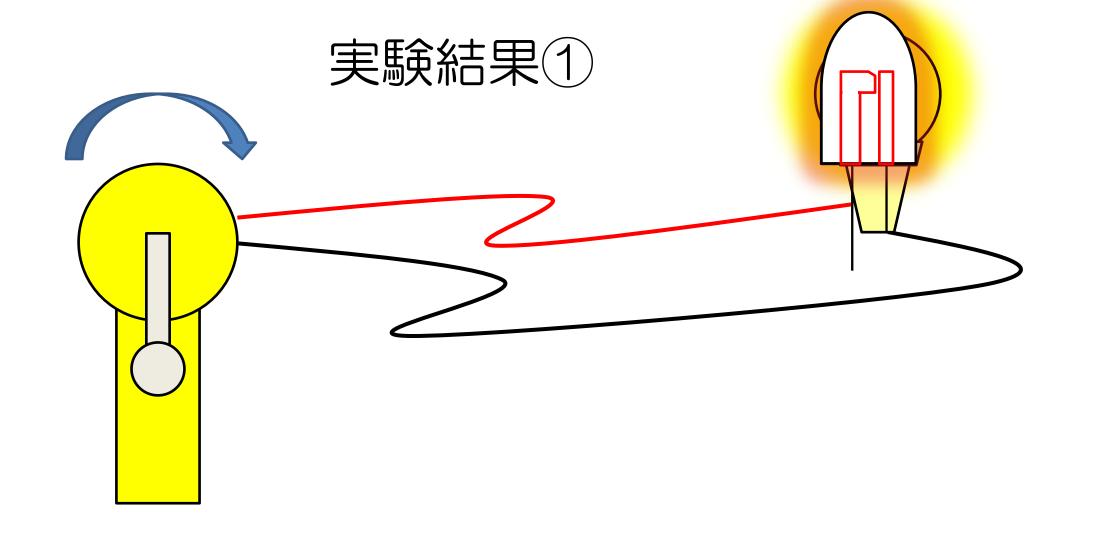

豆電球と発光ダイオードの両方が光った!

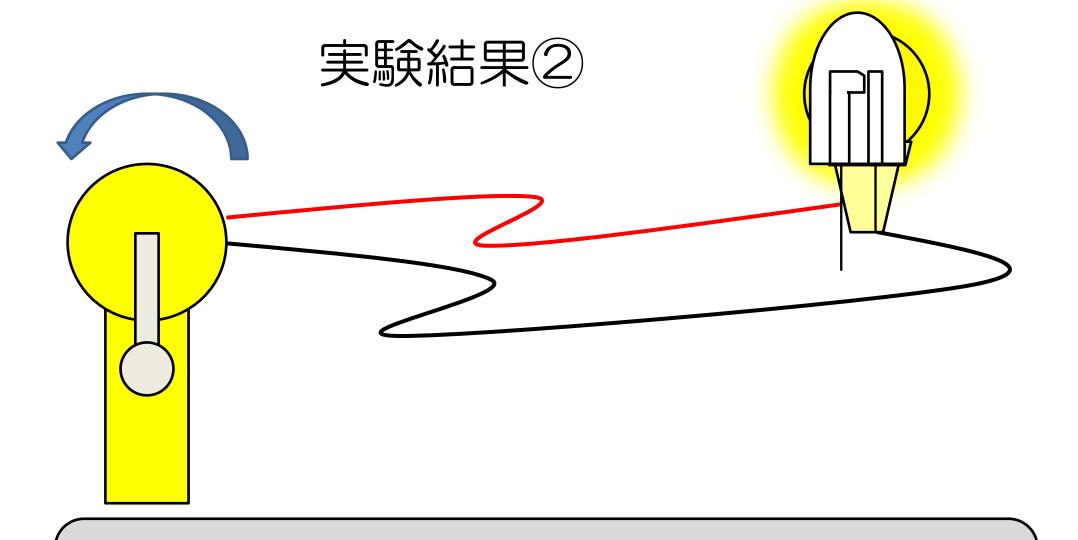


豆電球は光ったが、 発光ダイオードは光らなかった!


実験1のおさらい

	豆電球	発光ダイオード
①手回し発電機の ハンドルを奥に回したとき		0
②手回し発電機の ハンドルを手前に回したとき		X


電気を簡単につくることが出来た!

発光ダイオードが光らないのは・・・

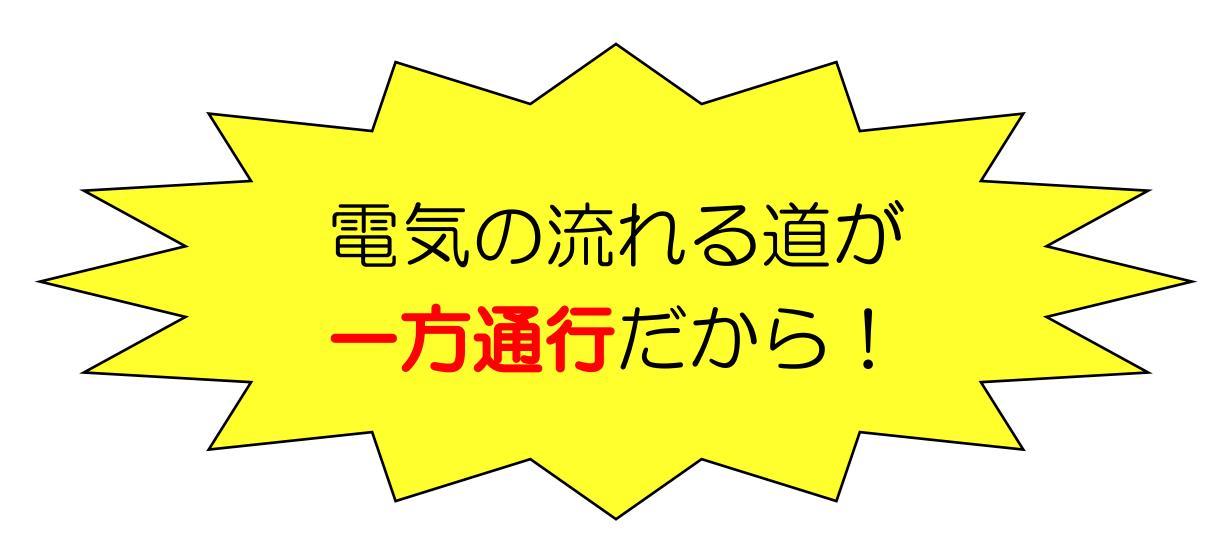

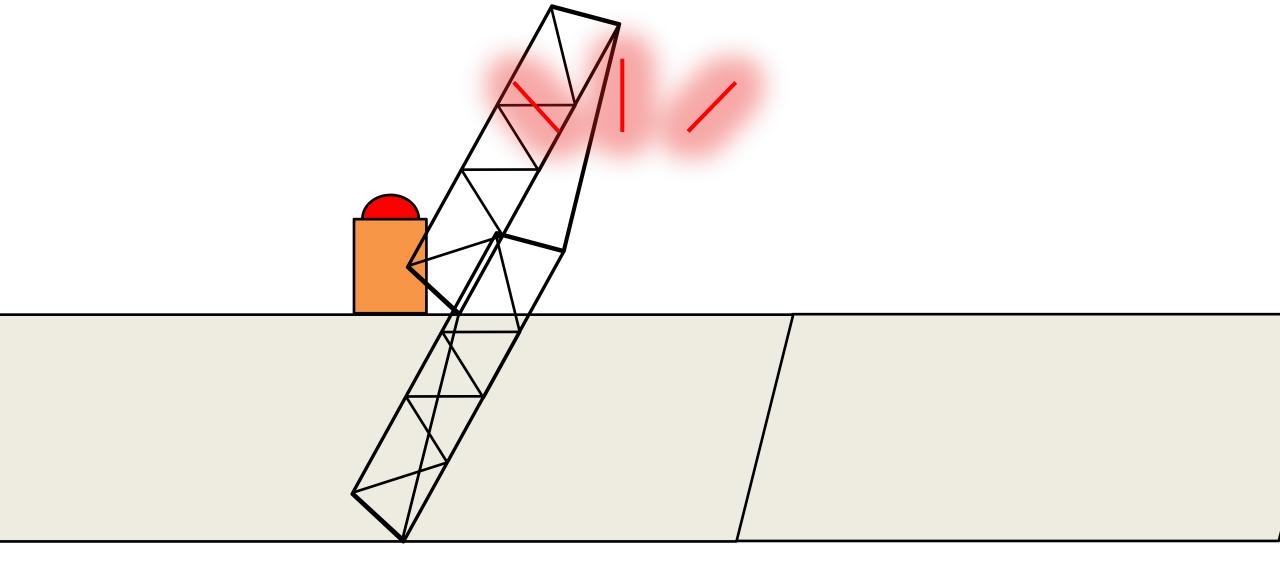

手回し発電機のハンドルを回したとき

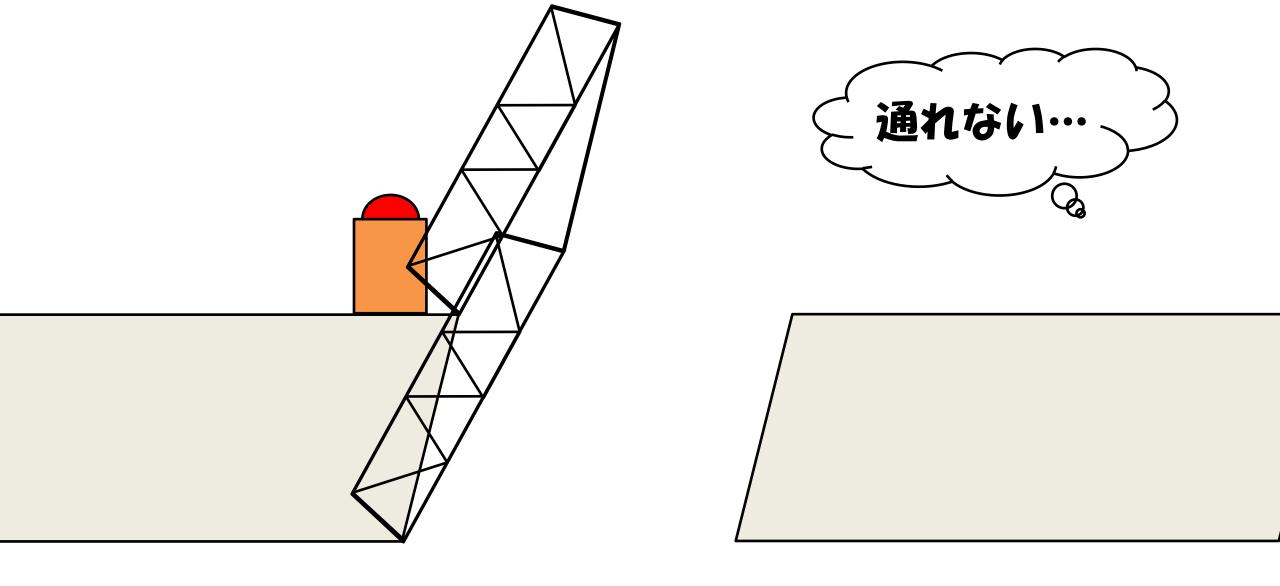

手回し発電機のハンドルを逆に回したとき

でも、問題が…

電気を使うとき手回し発電機をずっと回していないといけない!




電気をためる事ができる道具




実験2

電気をコンデンサーにためてみよう!

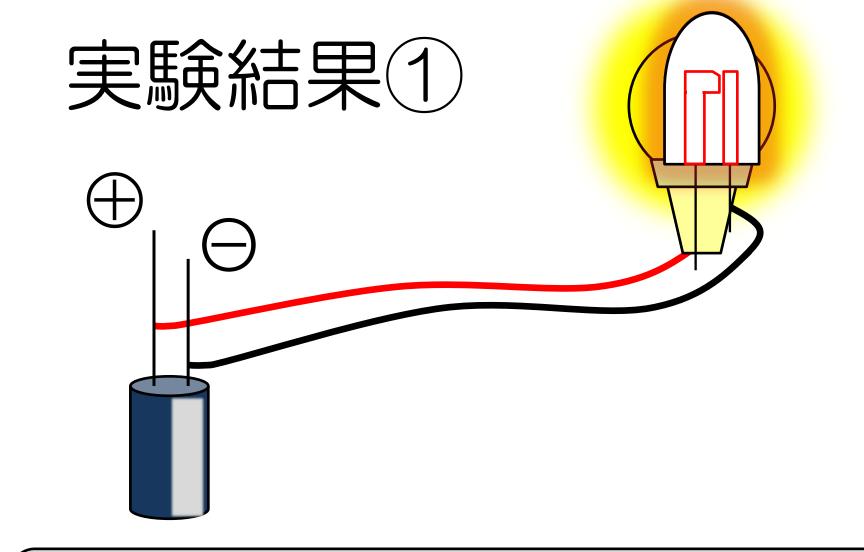

豆電球と発光ダイオードの両方が光った!

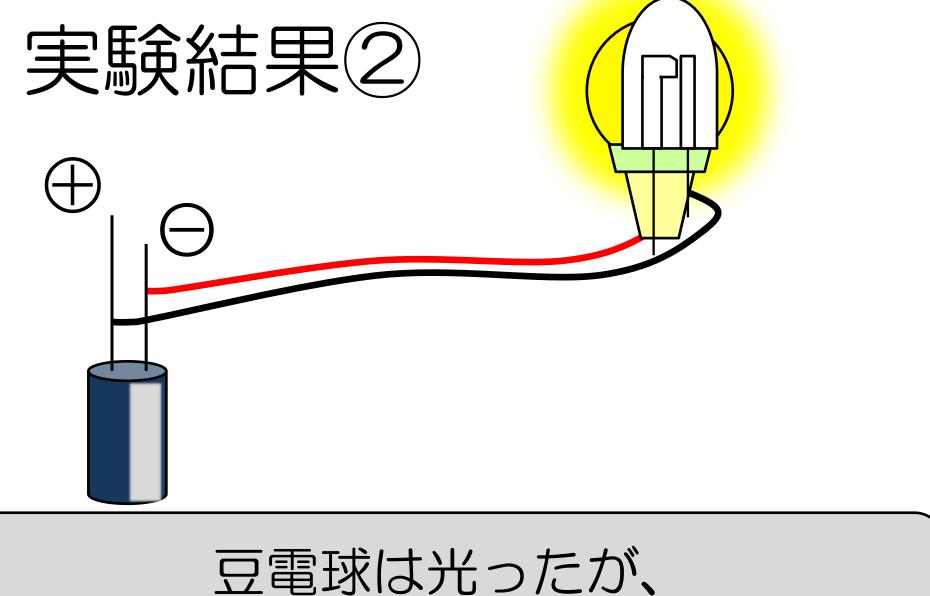


豆電球は光ったが、 発光ダイオードは光らなかった!

実験2のおさらい

	豆電球	発光ダイオード
①コンデンサーに つないだとき		0
②コンデンサーの+極側と 一極側を入れかえたとき		X

電気をためることができた!


電気は色々なものに変えることができる

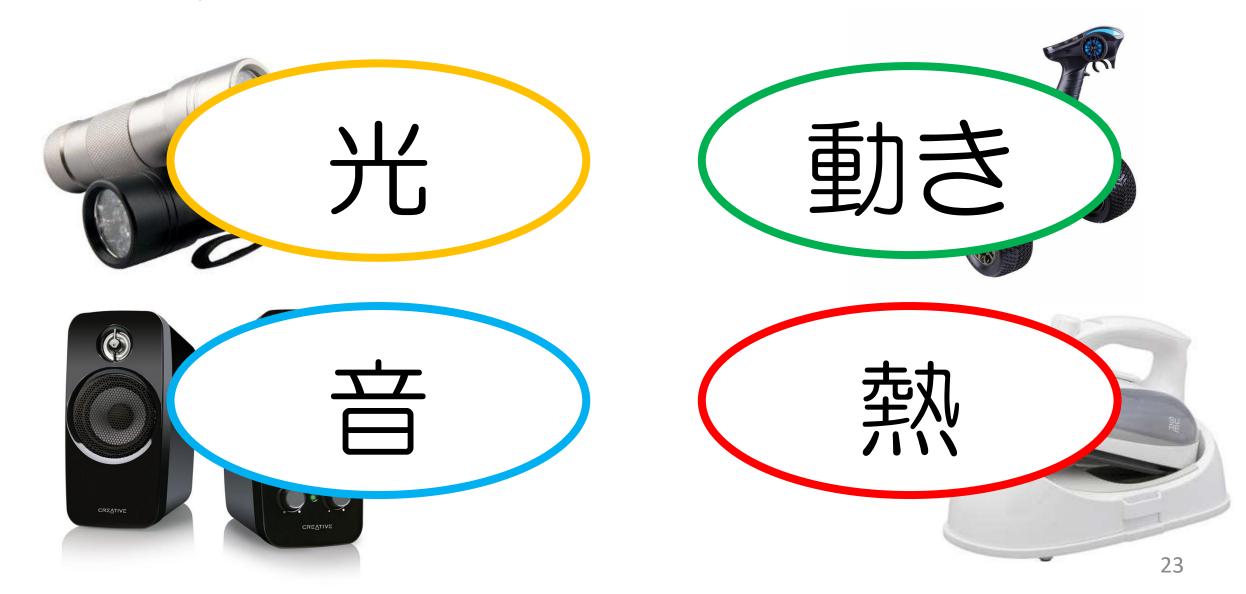

実験3

ためた電気を色々なものに変えてみよう!


実験結果①

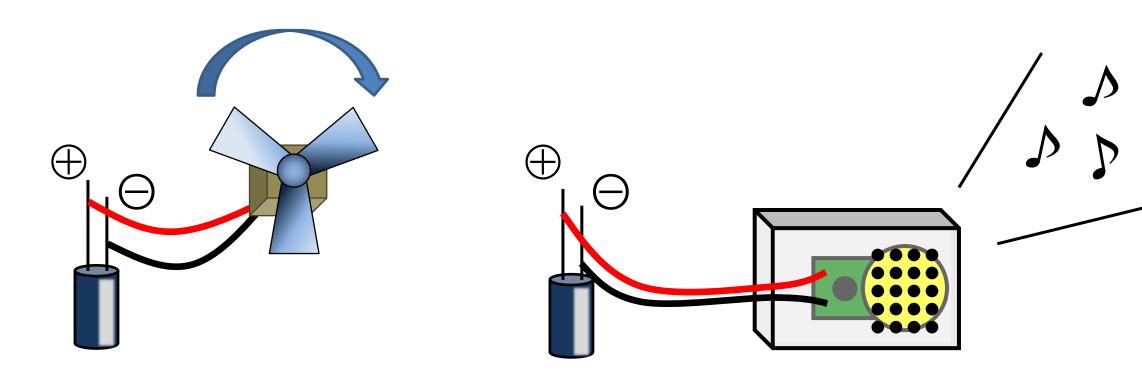


時計回りに回った!

音が鳴った!

実験結果②

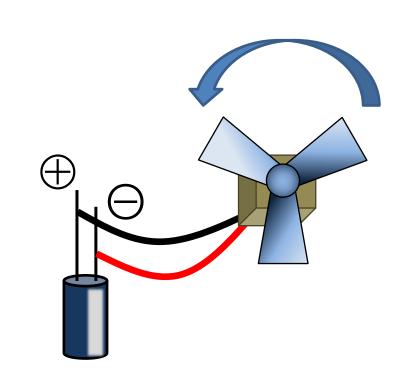

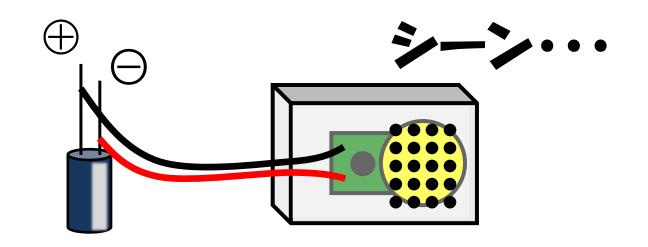

反時計回りに回った!

音が 鳴らなかった!

実験3のおさらい

	プロペラ付き モーター	電子オルゴール
①コンデンサーに つないだとき	時計回りに回った	音が鳴った
②コンデンサー +極側と一極側を いれかえたとき	反時計回りに回った	音が鳴らなかった


電気を動きや音に 変えることができた!

今日のまとめ

②電気は「ためる」ことができる。


③電気は動きや音などに 変える」 ことができる。

お楽しみ実験

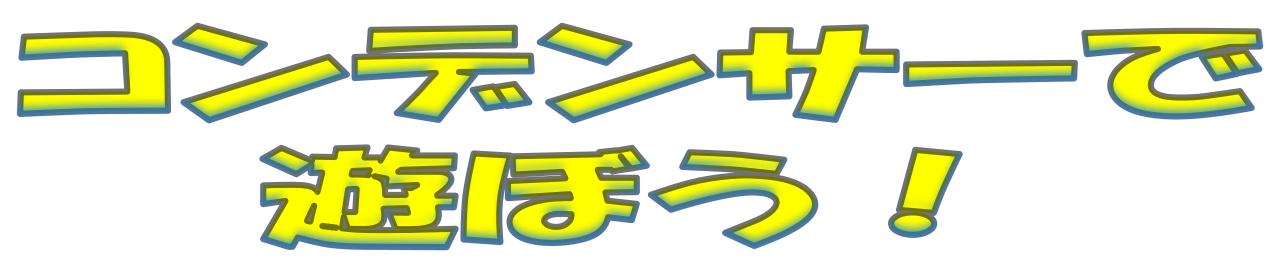

電気を貯めておける道具



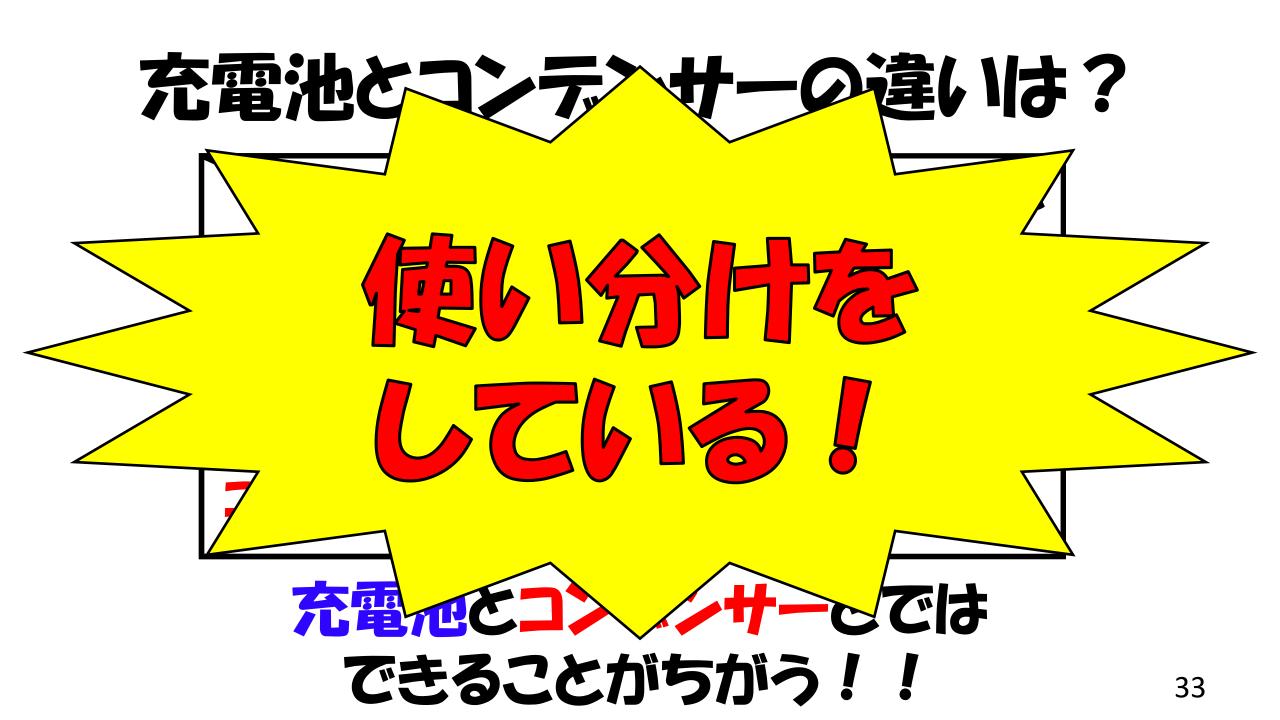

どのように使い分けしてるの?

充電池



リモコン

コンテンサー



カメラのフラッシュ

見てみよう!!

コンデンサー

フラッシュ



カメラのフラッシュは コンテンサーにたまった電気で光るよ!!




使うもの




作り方

1. フィルムケースのまわりに アルミホイルを巻く

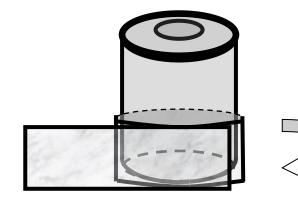


2. ケースの中 に丸めた アルミホイル を入れる。

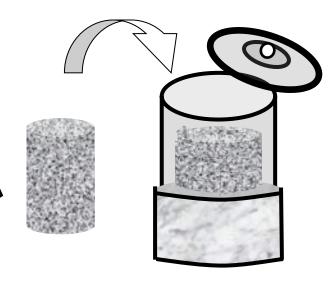

3. 中のアルミホイルに銅線をさしこむ





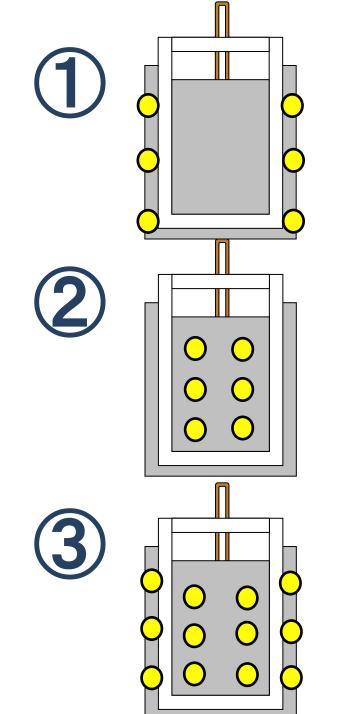


外側のアルミホイル

内側のアルミホイル

両方のアルミホイル

正解は・・・

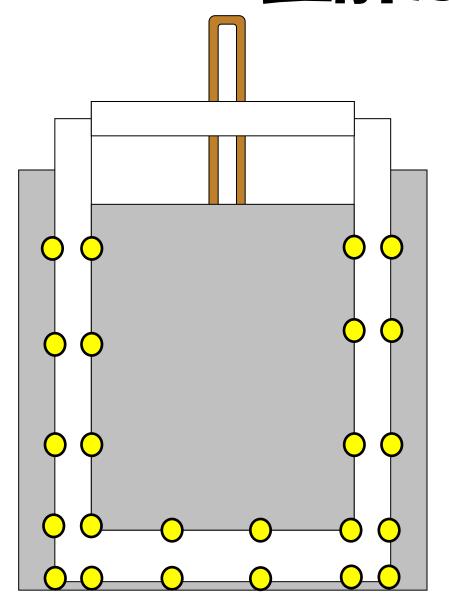

3両方のアルミホイルに電気がたまる!

本物のコンテンサーでも 同じだよ!


今日のまとめ

②電気は「ためる」ことができる。

③電気は動きや音などに 変える」 ことができる。

電気ってどこから来るの?



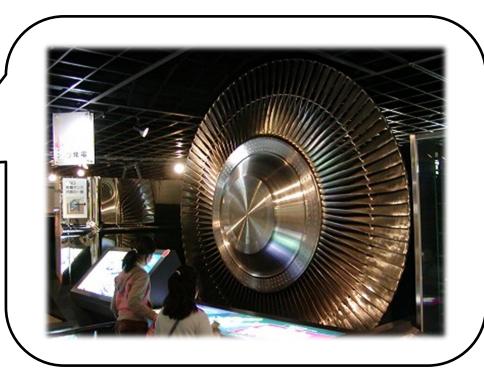

発電所

タービン

